

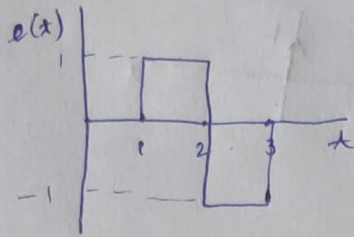


Waveforms


(a)

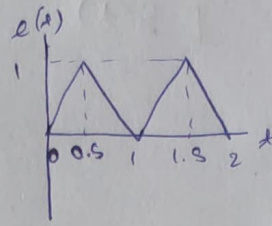


(b)

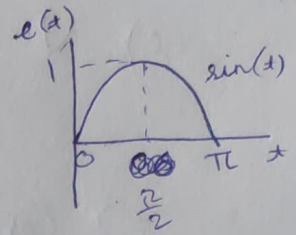

(c)

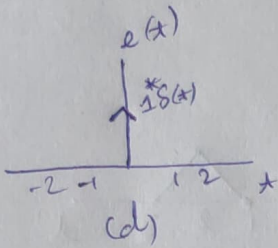


(d)

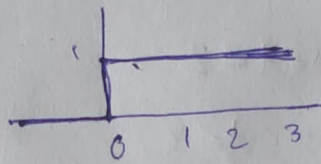


(e)

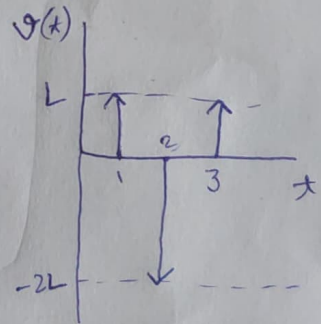Q1) PART (1) \Rightarrow Inductor


$$(a) V = L \frac{di}{dt} = L \delta(t-1) - 2L\delta(t-2) + L\delta(t-3)$$


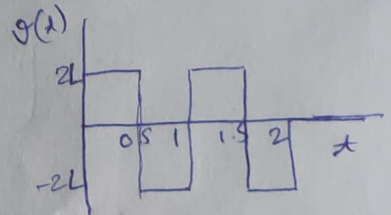
$$(b) V = L \frac{di}{dt} = \begin{cases} 2L, & 0 < t < 0.5 \\ -2L, & 0.5 < t < 1 \\ 2L, & 1 < t < 1.5 \\ -2L, & 1.5 < t < 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



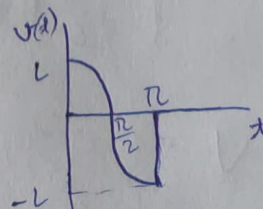
$$(c) V = L \frac{di}{dt} = \begin{cases} L \cos(t), & 0 < t < \pi \\ 0, & \pi < t \end{cases}$$



$$(d) V = L \frac{di}{dt} = L \dot{i}(t)$$

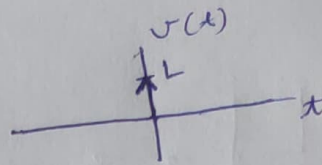
$$(e) V = L \frac{di}{dt} = L \dot{i}(t)$$



\Rightarrow Capacitor


$$V = \frac{Q}{C} = \frac{\int_0^t i dt}{C}$$
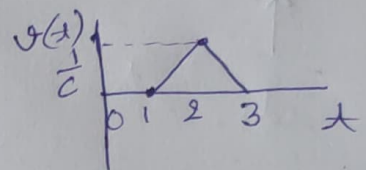
$$(a) V = \begin{cases} \frac{1}{C}(t-1) & , 1 < t < 2 \\ \frac{1}{C}(3-t) & , 2 < t < 3 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$




$$(b) V = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{C} t^2 & , 0 < t < 0.5 \\ \frac{1}{C} \left(-t^2 + 2t - \frac{1}{2} \right) & , 0.5 < t < 1 \\ \frac{1}{C} & 2 < t \end{cases}$$

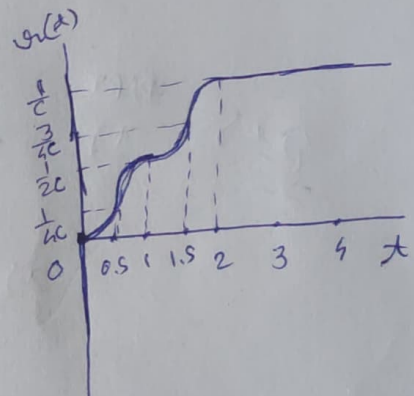
For $1 < t < 2$ it will be the same curve shifted horizontally by 1 and vertically by $\frac{1}{2C}$.



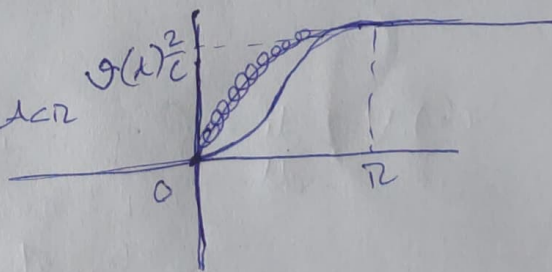
$$(c) V = \begin{cases} \frac{1 - \cos(t)}{C} & , 0 < t < \pi \\ \frac{2}{C} & \pi < t \end{cases}$$


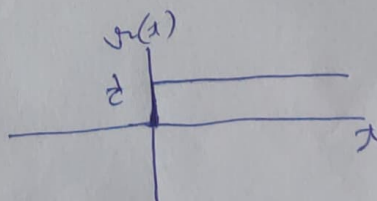
$$(d) V = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{C} & t > 0 \end{cases}$$


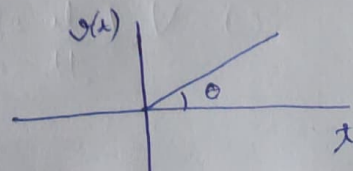
$$(e) V = \begin{cases} 0 & , t < 0 \\ \frac{t}{C} & , 0 < t \end{cases}$$



$$\tan \theta = \frac{1}{C}$$


Q1)

PART
(2)

\Rightarrow Inductor


$$V = L \frac{di}{dt} \rightarrow i = \frac{\int_0^t v dt}{L}$$
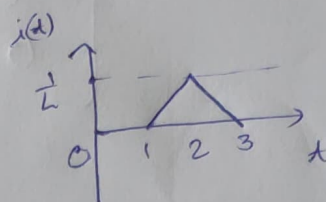
$$(a) \quad i = \begin{cases} \frac{1}{L} (t-1), & 1 < t < 2 \\ \frac{1}{L} (3-t), & 2 < t < 3 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$




$$(b) \quad i = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{L} t^2 & 0 < t < 0.5 \\ \frac{1}{L} (-t^2 + 2t - \frac{1}{2}) & 0.5 < t < 1 \\ \frac{1}{L} & 2 < t \end{cases}$$

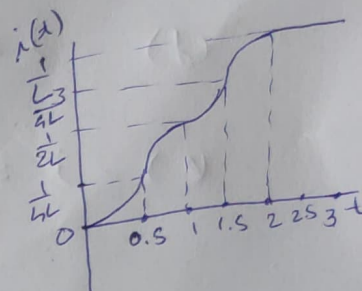
For $1 < t < 2$ same curve from 0, 1 time shifted by 1 and vertically by $\frac{1}{2L}$



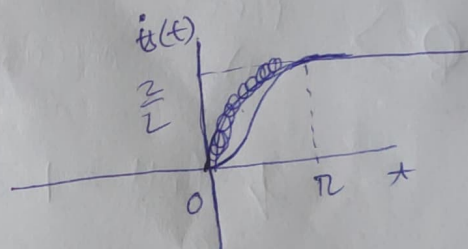
$$(c) \quad i = \begin{cases} \frac{1 - \cos(t)}{L} & 0 < t < \pi \\ \frac{2}{L} & \pi < t \end{cases}$$


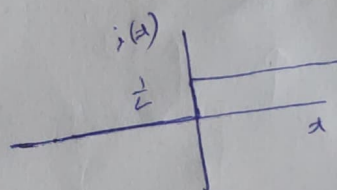
$$(d) \quad i = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{L} & 0 < t \end{cases}$$



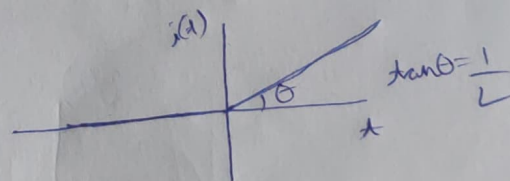
$$(e) \quad i = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{t}{L} & 0 < t \end{cases}$$




\Rightarrow Capacitor

$$i = C \frac{dV}{dt}$$

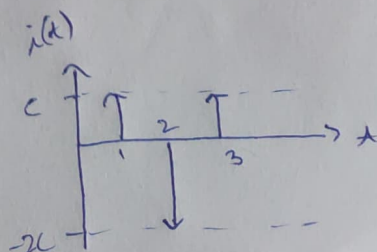
$$(a) \quad i = C(\delta(t-1) - 2\delta(t-2) + \delta(t-3))$$


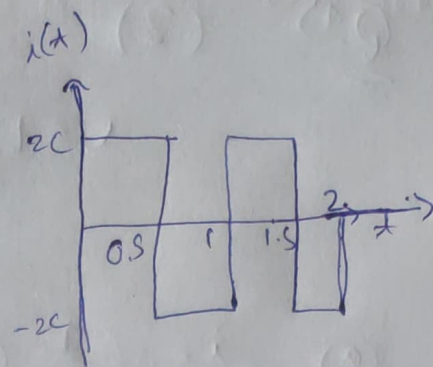
$$(b) \quad i = \begin{cases} 2C, & 0 < t < 0.5 \\ -2C, & 0.5 < t < 1 \\ 2C, & 1 < t < 1.5 \\ -2C, & 1.5 < t < 2 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



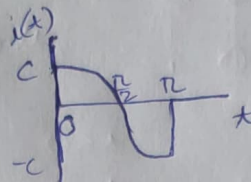
$$(c) \quad i = \begin{cases} C \cos(t), & 0 < t < \pi \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$(d) \quad i = C \delta(t)$$

$$(e) \quad i = C \delta(t)$$

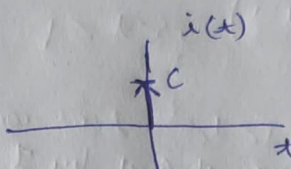

Q2


PART

(1) CAPACITOR


$$q = \int_0^t i dt = 1 - \cos(t)$$

$$\text{For } 0 < t < \frac{\pi}{3} \quad q < 0.5 \Rightarrow v = q = 1 - \cos(t)$$

Characteristics

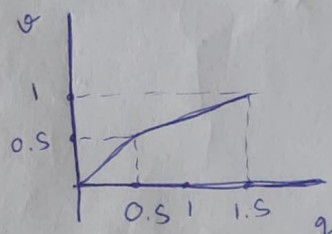
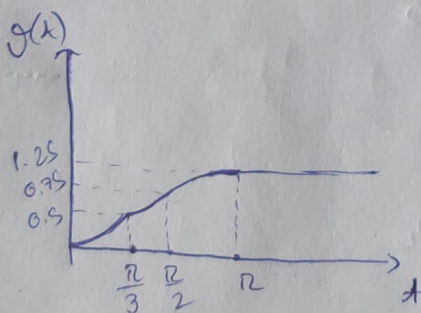
$$\frac{\pi}{3} < t < \pi \quad q > 0.5 \Rightarrow v = \frac{q}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1 - \cos(t)}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - \frac{\cos(t)}{2}$$



PART
(2)

RESISTOR

$$i = \sin(t)$$

$$\text{For } 0 < t < \frac{\pi}{6} \quad i < 0.5$$

$$\Rightarrow v = i = \sin(t)$$

$$\text{For } \frac{\pi}{6} < t < \frac{5\pi}{6} \quad i > 0.5$$

$$\Rightarrow v = 2i - 0.5 = 2\sin(t) - \frac{1}{2}$$

$$\text{For } t > \frac{5\pi}{6} \quad i < 0.5$$

$$\Rightarrow v = i = \sin(t)$$

Characteristics

